

# Générateur d'un message CW pour balise

Jean-Paul Gendher F5BU [f5bu@orange.fr](mailto:f5bu@orange.fr)

Le montage décrit génère périodiquement un message CW d'un texte, pré-enregistré dans le microcontrôleur, suivi de la température, typiquement pour une balise radio. Il est toutefois facile de le modifier pour générer différents messages pré-enregistrés à la demande, ou d'autres fonctions.

Trois signaux de sorties sont disponibles : un « drain ouvert » pour court-circuiter le signal PTT à la masse, un signal tout ou rien pour commander la CW par du « shift keying » et un signal analogique 700 Hz, proche d'une sinusoïde, pour envoyer le son de la CW vers une entrée micro.

Le diagramme du fonctionnement de base est donné par la figure 1.

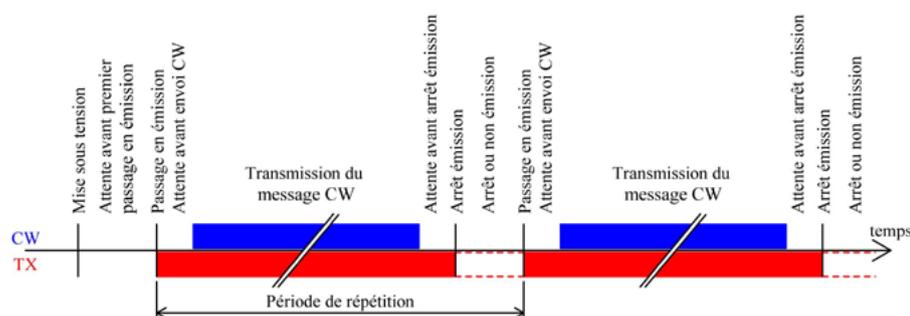


Figure 1. Diagramme montrant le fonctionnement de base

## Comment générer un signal proche d'une sinusoïde

Pour obtenir un signal proche d'un signal sinusoïdal, une astuce trouvée sur Internet est utilisée, mais je ne sais plus qui en est l'auteur car sa découverte remonte à plusieurs années.

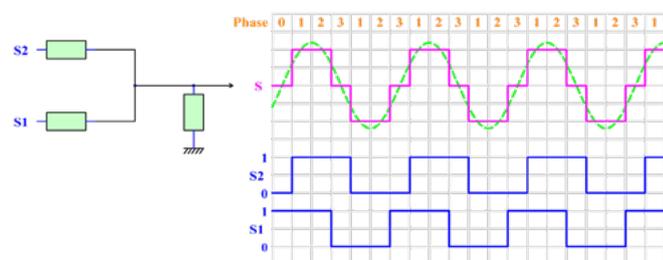


Figure 2. Principe utilisé pour approcher une sinusoïde

Deux signaux rectangulaires décalés de  $T/6$  sont générés par le microcontrôleur sur deux sorties, S1 et S2, pour permettre, par simple sommation, d'obtenir, après un filtre passe bande, un signal proche d'une sinusoïde.

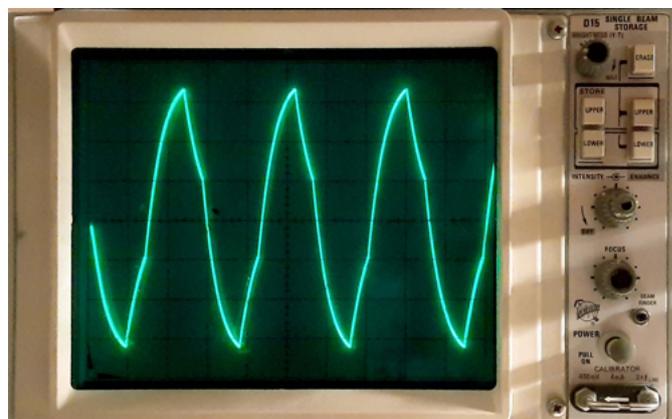


Figure 3. La forme d'onde obtenue

Au niveau programmation, durant la génération de CW, un timer provoque une interruption tous les  $T/6$  et 3 phases, gérées cycliquement, se succèdent. Trois phases seulement et non 6, car la génération des deux demi-périodes est identique. Une variable Phase sert d'indicateur de phase :

- Phase 0 : état de repos : attente de génération de CW : S1=1, S2=0 pour que le condensateur du filtrage passe haut se charge à la valeur moyenne de la tension de sortie de S1 et S2.

- Phase 1 : inversion du signal S2 en début de phase et initialisation de la phase 2.
- Phase 2 : initialisation de la phase 3.
- Phase 3 : inversion du signal S1 en début de phase et initialisation de la phase 1.

Une image valant souvent mieux qu'un long discours, la figure 2 montre cela. La figure 3 montre la forme du signal obtenu à la sortie Son.

## Le schéma


Le schéma du circuit est celui de la figure 4. Le cœur du montage est un module Arduino Nano mettant en œuvre un microcontrôleur ATmega328P cadencé à 16 MHz et programmable avec l'IDE (Integrated Development Environment) Arduino (voir lien 1). De très nombreuses documentations de tous niveaux sont accessibles sur Internet et notamment sur le lien 2.



Pour les séquençements, deux interruptions sont utilisées :

1) Le timer 2 est utilisé pour générer le 700 Hz de la tonalité de la CW. Comme ce son est généré en 6 phases, il faut générer des interruptions à  $6 \times 700 = 4200$  Hz, ce qui correspond à une période de  $238,1 \mu\text{s}$ . L'horloge interne de 16 MHz de l'Arduino est d'abord divisée par un « prescaler » de 32, ce qui donne une fréquence de 500 kHz, ou une période de  $2 \mu\text{s}$ . Il faut donc 119 fois cette période pour avoir des interruptions toutes les  $238 \mu\text{s}$ , car cette valeur doit être entière. Cela fait que la fréquence effective obtenue est de 700,28 Hz.

2) Le Watch Dog timer est programmé pour se déclencher toute les secondes, ce qui permet de régler facilement la durée entre deux débuts de messages juste en décomptant un nombre de secondes.

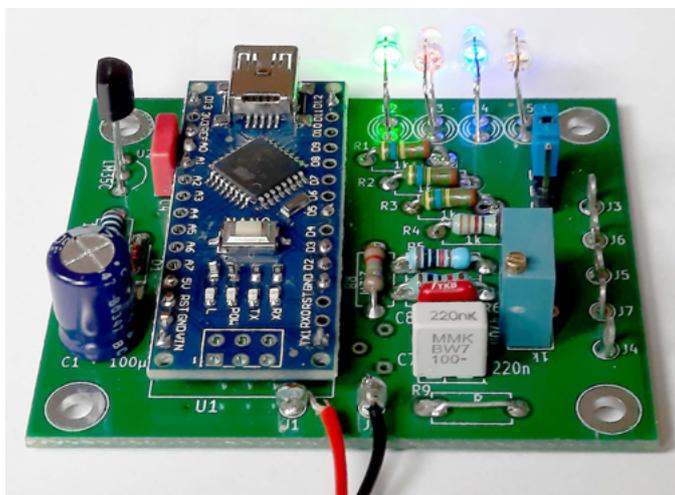

**Figure 6. Le montage avec le circuit imprimé définitif**

Sont très facilement modifiables dans le programme :

- ▶ la durée du point en ms (100, ce qui correspond à environ 11,5 mots/min),
- ▶ la période de répétition en s (60, doit être supérieure à la durée d'émission du message),
- ▶ le message,
- ▶ la fréquence du signal audio en Hz (dans l'équation  $\text{int}(256-500000/(6*700)-.5)$ , remplacer 700 par une autre valeur comprise, en pratique, entre 330 et 1600 sans modifier la valeur du « prescaler »),
- ▶ le temps d'attente entre la mise sous tension et le premier passage en émission en ms (9000),
- ▶ le temps d'attente entre le passage en émission et l'envoi du premier caractère en ms (2000),

- ▶ le temps d'attente entre l'envoi du dernier caractère et le passage en réception en ms (2000),
- ▶ l'envoi ou non de la température,
- ▶ le maintien du TX en émission permanente.



**Figure 7 : Le panneau avant réalisé avec mon programme Galva (voir lien 3)**

Le fichier du code source complet, CW Balise.ino de 13 ko, peut être obtenu sur simple demande par courriel à l'auteur.

## Le montage

Le montage a d'abord été réalisé sur une platine d'essai (Fig. 5), puis, n'envisageant pas de faire un circuit imprimé, sur un morceau de plaquette à trous avec plan de masse sur le dessus. Mais, pour finir, j'ai tout de même réalisé un circuit imprimé (Fig. 6) et il me reste 4 circuits si cela peut intéresser. Sur le module Arduino, les résistances pour les DEL POW et L ont été dessoudées. Le montage peut être alimenté soit par l'entrée 7-15 V soit par la Mini-B USB. Les figures 7 et 8 montrent le panneau avant et le montage en place dans le châssis de la balise.



**Figure 8. Le montage dans le châssis avec le TX**

## Consommation

Les consommations mesurées sont :

- ▶ DEL en marche avec des résistances de 1 k $\Omega$  :
  - entre 18 et 21 mA durant les transmissions de CW ;
  - environ 5 mA entre les transmissions.
- ▶ DEL coupées :
  - environ 12,5 mA durant les transmissions de CW ;
  - environ 2 mA entre les transmissions.

## Remerciements

Un grand merci à Olivier F4HTB, qui m'a aidé et soutenu pour mettre le pied à l'étrier pour la programmation des Arduino.

## Liens

- 1) <http://urls.r-e-f.org/so869ro>
- 2) <https://www.arduino-france.com/>  
(Review, Arduino Nano : Avantages, inconvénients, utilisation et fonctionnement)
- 3) Décrit et disponible sur mon site :  
<http://f5bu.fr>